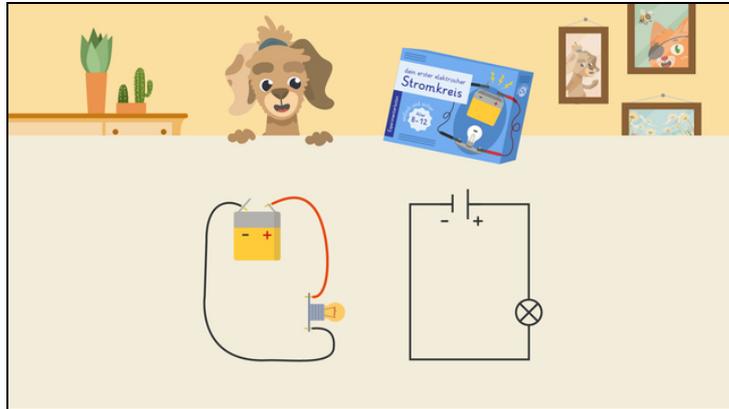


Arbeitsblätter zum Ausdrucken von [sofatutor.com](https://www.sofatutor.com)

Elektrizität – einfacher Stromkreis




- 1 **Wie heißen die Pole einer Batterie?**
- 2 Was braucht Wilma für ihren Stromkreis?
- 3 Wie heißen die Dinge aus Wilmas Baukasten?
- 4 Was weißt du über den Stromkreis?
- 5 Wie sehen die Zeichen für die Teile des Stromkreises aus?
- 6 Warum kann Strom gefährlich sein?
- + mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben



Das komplette Paket, **inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege** gibt es für alle Abonnenten von [sofatutor.com](https://www.sofatutor.com)

Wie heißen die Pole einer Batterie?

Wähle die richtige Antwort aus.

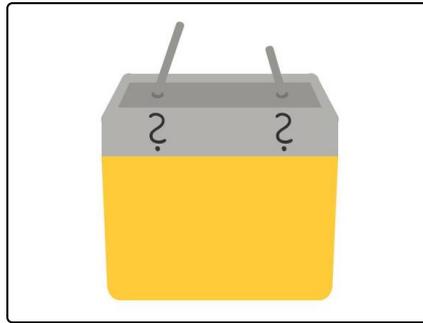

der Pluspol und der Minuspol

A

der Malpol und der Geteiltpol

B

der Hochpol und der Niedrigpol

C

der rote Pol und der schwarze Pol

D

Unsere Tipps für die Aufgaben

1
von 6

Wie heißen die Pole einer Batterie?

1. Tipp

Wenn du 5 und 5 zusammenrechnest, dann rechnest du ____ . Die Batterie hat einen ____ -Pol.

Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben

1
von 6

Wie heißen die Pole einer Batterie?

Lösungsschlüssel: A



Eine Batterie hat einen **Pluspol** und einen **Minuspol**.